

✓ 1 [单选题]

在一阶电路实验中，下列哪个说法是错误的
()

- ☒ A、用示波器观察某元件的电压信号时，无需结合实际改变连接方式，只需要注意参考方向，将探头的正负极与被测元件两端并联即可。
- ☐ B、示波器、信号发生器的公共端与电路中的地必须接在一起。
- ☐ C、用示波器观察充放电信号时，通过调节示波器的“时基”旋钮，使之应处于慢扫描状态。
- ☐ D、为了激励（信号源）与示波器“共地”，观察电容电压波形的连接方式（电容一端接地）与观察电阻电压波形的连接方式（电阻一端接地）是不同的。

参考答案： A

直棒,答对了!

✓ 2 [单选题]

对于本实验中的一阶 RC 电路而言，零输入响应时下列哪个选项一定成立 ()。

- ☐ A、 $u_R(0_-) = U_0$ ；
- ☐ B、 $u_C(0_-) = 0V$ ；
- ☐ C、 $u_R(0_+) = 0V$ ；
- ☒ D、 $u_C(0_-) = U_0$ ；

参考答案： D

真棒,答对了!

✓ 3 [单选题]

对于本实验中的一阶 RC 电路而言，零状态响应时下列哪个选项一定成立（ ）

- ☒ A、 $u_C(0_-) = 0V$ ；
- ☐ B、 $u_R(0_-) = U_0$ ；
- ☐ C、 $u_R(0_+) = 0V$ ；
- ☐ D、 $u_C(0_+) = U_0$ ；

参考答案： A

真棒,答对了!

✓ 4 [单选题]

在一阶电路实验中，下列哪个说法是错误的（ ）

- ☐ A、在放电达到稳态的情况下，充电曲线对应的是电路的零状态响应。
- ☒ B、方波激励时，方波激励的周期与电路时间常数之比保持在 5 左右时，可使电容每次充、放电的暂态过程基本结束，再开始新一次的充放电暂态过程。
- ☐ C、在充电达到稳态的情况下，放电曲线对应的是电路的零输入响应。
- ☐ D、方波信号可看成是按一定规律定时接通和关断的直流电压。

参考答案： B

真棒,答对了!

✓ 5 [单选题]

在一阶电路实验中，下列哪个说法是错误的
()

- ☒ A、电路的零状态响应与激励成正比，改变激励电压的幅度会改变过渡过程的快慢。
- ☐ B、对于放电曲线，幅值下降到初值的 36.8%所需的时间为时间常数。
- ☐ C、在每次充放电均能达到稳态的情况下，充电曲线对应的是电路的零状态响应，放电曲线对应的是电路的零输入响应。
- ☐ D、对于充电曲线，幅值由零上升到终值的 63.2%所需的时间为时间常数。

参考答案： A

真棒,答对了!