

✓ 1 [单选题]

在交流参数的测量实验中，测量的参数是（ ）

- ☐ A、电阻器、电容器、电感线圈和串联支路的瞬时值、最大值和有效值。
- ☒ B、电阻器、电容器、电感线圈和串联支路的参数。
- ☐ C、电阻器、电容器、电感线圈和串联支路的电流、电压和功率。
- ☐ D、电阻器、电容器、电感线圈和串联支路的频率、幅值和相位。

参考答案： B

真棒,答对了!

✓ 2 [单选题]

关于单相自耦调压器的使用，正确的操作是（ ）

- ☐ A、通电前，单相调压器的调节旋钮可以在任意位置。
- ☒ B、通电前，单相调压器的调节旋钮必须放置在零位。
- ☐ C、通电前，将单相调压器的调节旋钮转到实验所需的输出电压标签处。
- ☐ D、通电前，单相调压器的调节旋钮必须指向到输出电压的最大位置。

参考答案： B



3

[单选题]

如果在感性负载两端并联一只容值较小的电容器，那么电源输出的电流会怎样变化？

- ☒ A、 电流减小；
- ☐ B、 无法确定；
- ☐ C、 电流增大；
- ☐ D、 电流不变；

参考答案： A

真棒,答对了!

✓ 4 [单选题]

关于交流参数测量，以下说法错误的是（ ）

- ☒ A、三表法测量交流参数是指用一个电压表分别测量三个电压，之后根据测得的数据计算出被测元件的交流参数。
- ☐ B、电容器是工程上经常使用的基本元件。当工作频率较低时，电容器可视为理想电容元件。
- ☐ C、电感线圈是工程上经常使用的基本元件。通常情况下，电感线圈存在内阻，一般不能忽略，当工作频率较低时，电感线圈可用理想电感元件和电阻元件的串联作为其电路模型。
- ☐ D、电阻器是工程上经常使用的基本元件。当工作频率较低时，电阻器可视为理想电阻元件。

参考答案： A

真棒,答对了!

✓ 5 [单选题]

三表法测量由电阻器、电容器和电感线圈串联组成的复阻抗时，若电感线圈的端电压显著大于电容器的端电压，则该复阻抗的性质为（ ）

- ☐ A、容性；
- ☒ B、感性；
- ☐ C、电阻性；
- ☐ D、不能确定；

参考答案：B

真棒,答对了!