

✓ 1 [单选题]

用三瓦计法测量三相电路的功率时,功率表的电流线圈通过的是_____和电压线圈上加的是_____。
()

- ☐ A、相电流、线电压;
- ☐ B、线电流、相电压;
- ☒ C、相电流、相电压;
- ☐ D、线电流、线电压;

参考答案: C

真棒,答对了!

✓ 2 [单选题]

关于二瓦计法测量功率，说法错误的是（ ）

- A、两个功率表电压线圈的同名端必须接到该功率表电流线圈所在的端线，而两个功率表电压线圈的另一端需接到没有接电流线圈的第三条端线上。
- B、两个功率表的电流线圈分别任意串联接入两条端线，使通过电流线圈的电流为三相电路的线电流，且电流线圈的同名端接到电源侧。
- ⊙ C、用两瓦计法测量三角形负载的总功率时，功率表的电压线圈接的是线电压，电流线圈通过的是负载的相电流。
- D、用二瓦特计法测量三相功率时，电路的功率等于两个功率表读数的代数和，同时还必须把每个功率表读数相应的符号考虑在内。

参考答案：C

真棒,答对了!

✓ 3 [单选题]

用二瓦计法测量哪个三相三线制电路的功率时，功率表的示数有可能出现负值。（ ）

- ☐ A、不可能出现功率表示数为负值的电路；
- ☐ B、三角形联结的电路（UV 相开路，VW、WU 为白炽灯）；
- ☐ C、对称白炽灯负载星形联结的电路；
- ☒ D、三角形联结的电路（UV 相为电容，VW、WU 为白炽灯）；

参考答案： D

真棒,答对了!

✓ 4 [单选题]

采用瓦计法测量三相电路的总功率，这个总功率指的是（ ）

- ☐ A、无功功率；
- ☒ B、有功功率；
- ☐ C、额定功率；
- ☐ D、视在功率；

参考答案： B

真棒,答对了!

✓ 5 [单选题]

关于三相电路总功率测量，以下说法错误的是
()

- ☐ A、三相对称负载有中性线时，可用一瓦计法测总功率。
- ☐ B、三相不对称负载有中性线时，可用三瓦计法测总功率。
- ☐ C、三相对称负载无中性线时，可用二瓦计法测总功率。
- ☒ D、三相不对称负载有中性线时，可用二瓦计法测总功率。

参考答案：D

真棒,答对了!