

✓ 1 [单选题]

关于特勒根定理的适用范围,下面哪种描述是正确的()

- ☒ A、任何集中参数电路,且与电路的元件性质无关;
- ☐ B、纯电阻电路;
- ☐ C、线性电路;
- ☐ D、线性含源电路;

参考答案: A

真棒,答对了!

✓ 2 [单选题]

特勒根定理和互易定理的关系可以描述为()

- ☐ A、二者没有联系;
- ☒ B、互易定理可以由特勒根定理证明;
- ☐ C、适用互易定理的电路,不一定适用于特勒根定理;
- ☐ D、特勒根定理可以由互易定理证明;

参考答案: B

真棒,答对了!

3 [单选题]

以下哪个说法是错误的 ()

- ☐ A、通过调整直流稳压电源输出电流的限幅值，可以得到独立电流源的特性。
- ☒ B、对于由独立源和电阻构成的电路，将某个电阻改为二极管后，互易定理仍然适用。
- ☐ C、验证特勒根定理结论时，需要使用关联参考方向的理念，记录元件的电压值和电流值。
- ☒ D、对于由独立源和电阻构成的电路，将某个电阻改为二极管后，特勒根定理仍然适用。

参考答案：B

很抱歉，答错了。

4 [单选题]

关于特勒根定理的描述，下列哪个说法是错误的 ()

- ☐ A、特勒根定理 1 所表达的是功率守恒；
- ☒ B、特勒根定理 2 所表达的是功率守恒；
- ☐ C、特勒根定理仅由基尔霍夫定律导出，具有普遍适用性；
- ☐ D、特勒根定理可以针对同一个电路的两个不同的时刻，进行计算；

参考答案：B

真棒,答对了!

✓ 5 [单选题]

在使用特勒根定理 2 时，对两个电路的要求是（ ）

- ☐ A、两个集中参数电路的元件必须相同，结构可以不同；
- ☒ B、两个集中参数电路的元件可以不同，但电路的有向图必须相同；
- ☐ C、两个集中参数电路的元件可以不同，电路的有向图也可以不同；
- ☐ D、两个集中参数电路的结构必须相同，但电路的有向图可以不同；

参考答案： B

真棒,答对了!