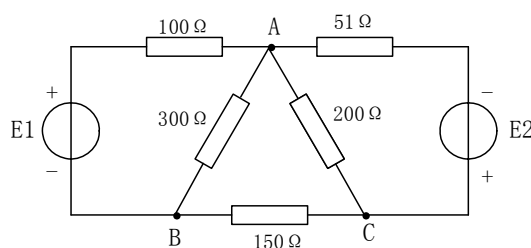


电路实验

考题（二）

1. 简述叠加定理。 (5 分)
2. 实验所用双路直流稳压电源的工作方式有 ____ 种，分别为 _____ 。本实验电源所用的工作方式是 _____ 。 (5 分)



3. 根据上图，测量并验证当 $E1=20V$ 、 $E2=12V$ 时，流经 300Ω 、 150Ω 电阻支路上的电流以及 200Ω 电阻上的电压是否满足叠加定理。要求：画图并拟定数据表格、数据测量、记录并分析实验结果。 (30 分)
4. 上图中，当 $E1=20V$ 、 $E2=12V$ 时， 150Ω 的电阻开路，以 B、C 为端口，测量其含源二端网络的入端等效电阻。要求画出所需实验电路图，测量并记录数据，计算入端等效电阻并与其理论值比较。 (15 分)
5. 写出本实验注意事项。 (5 分)

注：交卷前请监考老师检查一个实验线路的数据（不管对错）。