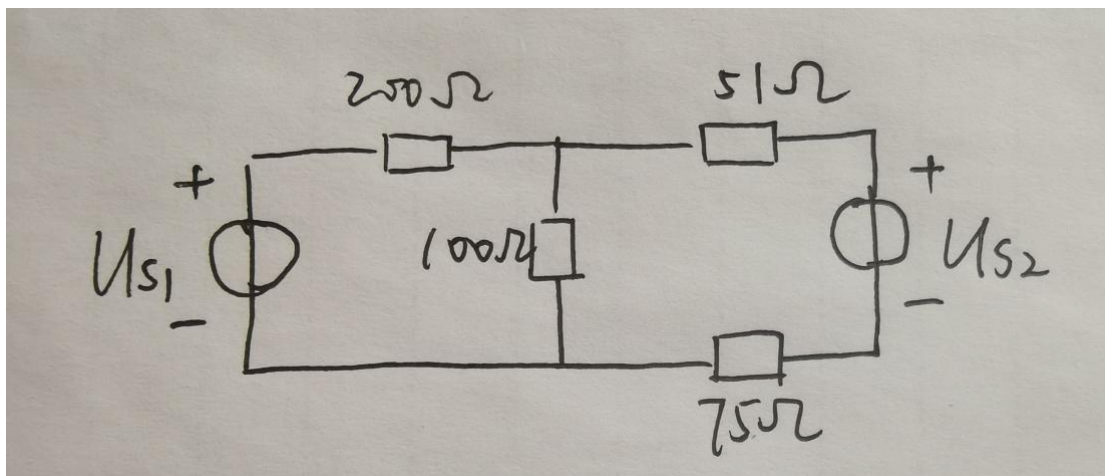


电路实验考试

一、特勒根定理 1



【1】画出该电路图的有向图.

【2】根据有向图确定的方向，取 $U_{S1}=0V$, $U_{S2}=12V$ ，测量各支路电流、支路电压；自行设计表格进行记录。

【3】分析实验结果，验证特勒根定理 1。

二、特勒根定理二

【1】将 100Ω 电阻替换为二极管、 $U_{S1}=8V$, $U_{S2}=6V$ ，设计特勒根定理二的实验电路图。

【2】测量各支路电流、支路电压；自行设计表格进行记录。

【3】分析实验结果，验证特勒根定理 1。

三、简答题

画出日光灯电路图。