

1. $C=0.02\mu\text{F}$, $R=2\text{k}\Omega$, 画出低通电路图
2. 用电路板连接电路, (自选数据, 自拟表格), 测出 f 从 100Hz 到 30kHz 的幅频特性 (U 有效值 1V), 使用单对数坐标纸画出曲线图
3. 画出高通电路图, 使截止频率为 199.4Hz , $R=8\text{k}\Omega$
4. 将上述低通和高通电路连接, 设计带通电路。使用电路板连线, 测出 50Hz 到 30kHz 的幅频特性数据, 自拟表格
5. 画出三电压表法测电感交流参数的电路图, 并写出交流参数表达式。